



<https://mathproblemsbank.net/>  
[support@mathproblemsbank.net](mailto:support@mathproblemsbank.net)

Условие:

Построить таблицу истинности, карту Карно, совершенную дизъюнктивную форму (СДНФ) и соответствующую ей комбинационную схему для следующих вариантов логических функций (ЛФ), заданной списком единичных наборов:

0,2,5,7,12,13,14,15.